
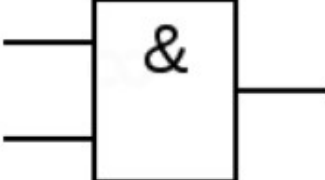

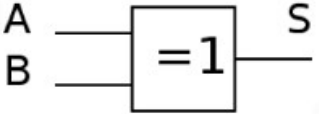

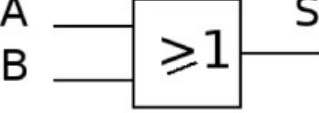

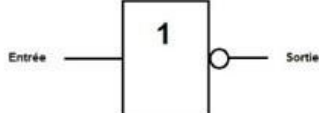


Nom & Prénom : .....

### Devoir surveillé : Portes logiques


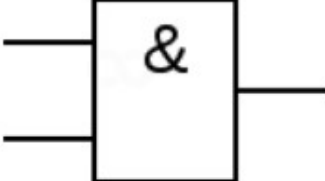

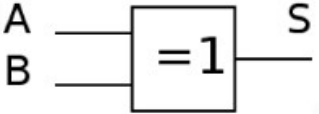

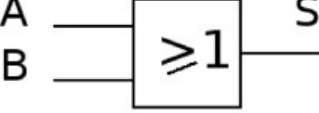

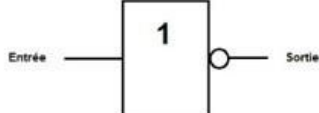
**Partie 1** Vous avez cinq minutes pour relier correctement les Items du tableau

Notation américaine	Type de porte	Notation européenne
	NOT	
	AND	
	OR	
	XOR	

Nom & Prénom : .....

### Devoir surveillé : Portes logiques

**Cours Partie 1** Vous avez cinq minutes pour relier correctement les Items du tableau

Notation américaine	Type de porte	Notation européenne
	NOT	
	AND	
	OR	
	XOR	

Nom & Prénom : .....

## Devoir surveillé : Portes logiques

**Cours Partie 2** Dresser les tables de vérité des portes suivantes :

Type de porte	Table de vérité		
<b>Not</b> 	A	Sortie	
	1		
	0		

OR	A	B	Sortie
	0	0	
	0	1	
	1	0	
	1	1	


Type de porte	Table de vérité		
<b>AND</b> 	A	B	Sortie
	0	0	
	0	1	
	1	0	
	1	1	

XOR	A	B	Sortie
	0	0	
	0	1	
	1	0	
	1	1	


Exercice d'application

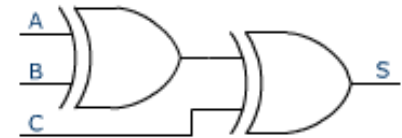- 1) Donner l'expression booléenne de S
- .....




- 2) Au dos tracer le circuit correspondant à l'expression booléenne :  $S = (e_0 \text{ XOR } i_0) \text{ AND } (e_1 \text{ XOR } i_1)$

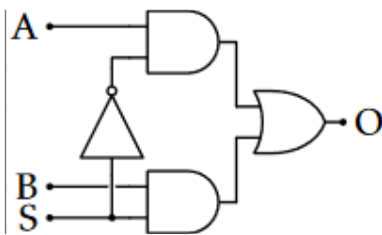- 3) Dresser la table de vérité des circuits-ci-dessous, puis déterminer son expression booléenne.



A	B	S	O
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

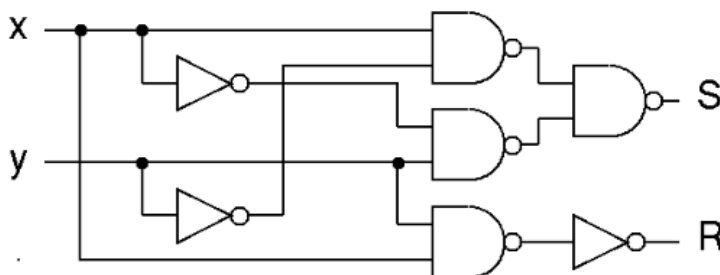- 4) Donner la table de vérité du circuit ci-contre :




X	Y	S	R
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Déduire de la table de vérité une version largement plus simple du circuit à tracer ci-dessous.

Bonus : quelle est l'utilité d'un tel circuit ?

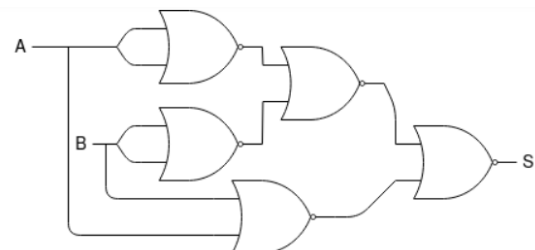- 5) Après avoir donné la table de vérité du circuit en déduire à quelle porte de base est il équivalent :
- .....



# Correction Devoir surveillé : Portes logiques

## Cours Partie 1

Cours Partie 2 Dresser les tables de vérité des portes suivantes :

Notation américaine	Type de porte	Notation européenne
	NOT	
	AND	
	OR	
	XOR	

Type de porte	Table de vérité															
Not 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>Non A, <math>\bar{A}</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A	Non A, $\bar{A}$	1	0	0	1									
A	Non A, $\bar{A}$															
1	0															
0	1															
OR 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A OUB B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	A OUB B	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	A OUB B														
0	0	0														
0	1	1														
1	0	1														
1	1	1														


Type de porte	Table de vérité															
AND 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A ET B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	A ET B	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	A ET B														
0	0	0														
0	1	0														
1	0	0														
1	1	1														
XOR 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A XOR B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	A XOR B	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	A XOR B														
0	0	0														
0	1	1														
1	0	1														
1	1	0														

## Exercice d'application


1) Pour chaque circuit donner l'expression booléenne de S



$S = C \text{ XOR } (A \text{ XOR } B)$

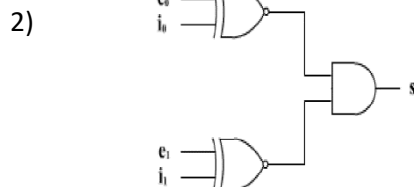


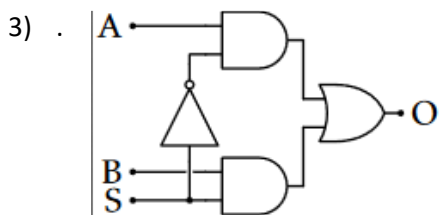$S = (e_0 \text{ XOR } i_0) \text{ AND } (e_1 \text{ XOR } i_1)$



Expression booléenne :  $(A \text{ et Non}(S)) \text{ ou } (B \text{ et } S)$


A	B	S	O
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1



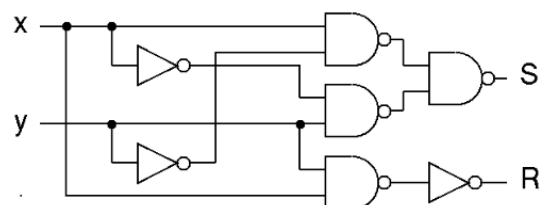


4)  $S = x \text{ XOR } y$ .  $R = x \text{ AND } y$   
 Bonus : C'est un demi additionneur (pas de retenue à l'entrée il est idéal pour faire l'addition du chiffre des unités.


x	y	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

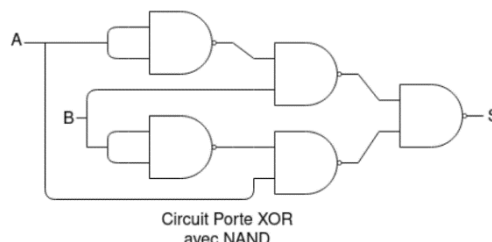5) (table de vérité voir tableau cours partie 2)




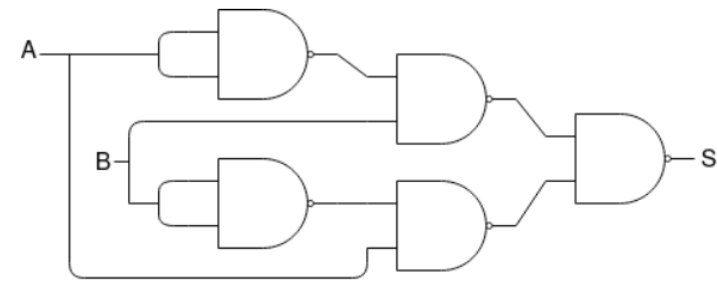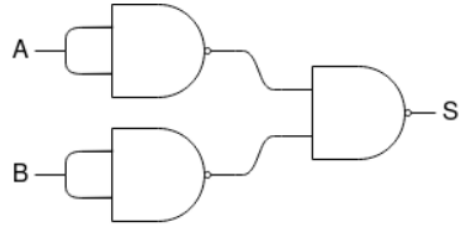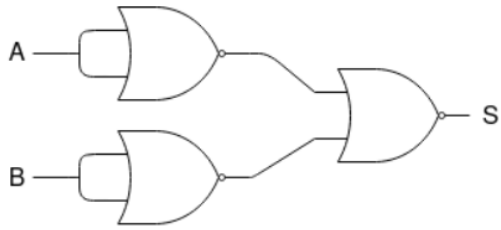


correction

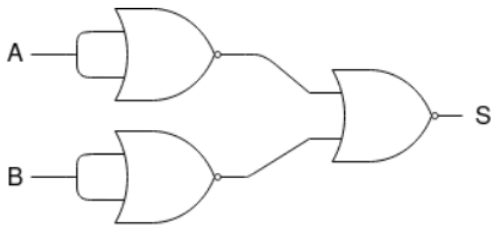

Circuit Porte AND

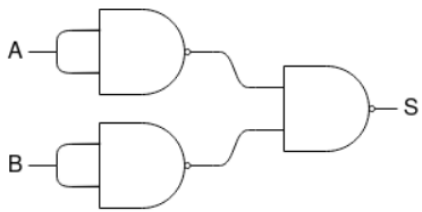

Circuit Porte OR

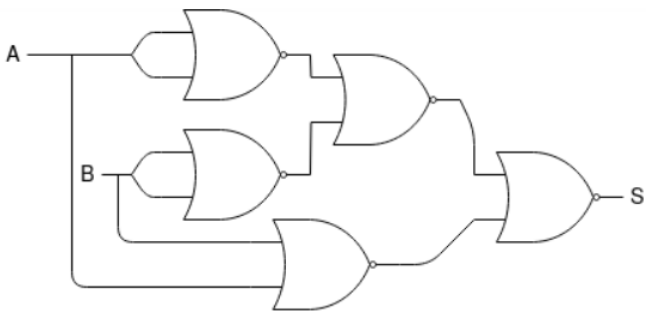

Circuit Porte XOR  
avec des NOR